

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA ENGINEERING– SEMESTER –6 (NEW) EXAMINATION – WINTER-2020

Subject Code: 3360908**Date: 17-02-2021****Subject Name: Electrification Of Building Complexes****Time: 02:30 PM TO 04:30 PM****Total Marks: 56****Instructions:**

1. Attempt any FOUR Questions from Q.1 to Q.5.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.

Q.1

Answer any seven out of ten. દશમાંથી કોઈપણ સાતના જવાબ આપો.

14

1. State advantages of sub- circuits.
૧. સબ-સર્કિટ ના ફાયદા જણાવો.
2. Define earth leakage current.
૨. વ્યાખ્યા આપો અર્થ-લીકેજ કરંટ
3. Why CCTV camera is provided for commercial installation?
૩. કોમર્સિયલ ઈન્સ્ટોલેશન માં શામાટે CCTV કેમેરા લાગવા માં આવે છે?
4. Why phase wire is always passes through switch? Explain
૪. શામાટે ફેજ વાયર હમેશા સ્વીચ માથી પસાર કરવામાં આવે છે? સમજાવો
5. Find number of sub –circuit required for 5 Lamp, 4 Fan and 3 Five Amp. Plug points circuit.
૫. ૫ લેમ્પ, ૪ ફેન & ૩ 5-amp ૩-પીન સોકેટ ધરાવતી સર્કિટ માથી સબ-સર્કિટ ની સંખ્યા શોધો?
6. Define service lines. State types of service lines.
૬. વ્યાખ્યા આપો- સર્વિસ લાઈન. અને સર્વિસ લાઈન ના પ્રકાર જણાવો.
7. Draw symbols for Lamp, Fan and 5A three pin socket
૭. સિમ્બોલ દોરો – લેમ્પ, ફેન, 5-amp ૩-પીન સોકેટ
8. Write the full form of AAC and ACSR.
૮. AAC & ACSR નું ફુલ-ફોર્મ જણાવો.
9. State the use of MCB and ELCB
૯. MCB & ELCB નો ઉપયોગ જણાવો.
10. How many wires/cable is used for single and three phase service connection? ૩-ફેજ & ૧-ફેજ સર્વિસ કનેક્શન માં કેટલા વાયર/કેબલ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

Q.2

(a) Draw the schematic and wiring diagram of stair case.

03**પ્રશ્ન. ૨**

(અ) દાદર નો સ્કેમેટીક & વાયરીંગ ડાયાગ્રામ દોરો.

૦૩**OR**

(a) Explain earth continuity test for an installation as per IS.

03

(અ) IS પ્રમાણે ઈનસ્ટોલેશન માટે અર્થ- કન્ટીન્યુટી ટેસ્ટ વર્ણવો.

૦૩

(b) Define maintenance factor and utilization factor.

03

	(બ) વ્યાખ્યા આપો- મેન્ટેનશ ક્ષેત્ર & યુટિલાઈઝેશન ક્ષેત્ર	૦૩
	OR	
	(b) Draw wiring diagram of multistoried building by tree system	03
	(બ) મલ્ટીસ્ટોરેજ બિલ્ડીંગ નો વાયરીંગ ડાયાગ્રામ tree સિસ્ટમ થી દોરો.	૦૩
	(c) Write steps for estimation of multistoried buildings	04
	(ક) મલ્ટીસ્ટોરેજ બિલ્ડીંગ ના એસ્ટીમેસન ના પગલા લખો.	૦૪
	OR	
	(c) Draw wiring diagram for sub-circuit consists of 4 lamps, 2 fan and 2 five Amp. Plug	04
	(ક) ૪લેમ્પ, ૨ફેન, & 2 5amp 3-પીન સોકેટ ધરાવતી સબ-સર્કિટ માટે નો વાયરીંગ ડાયાગ્રામ દોરો.	૦૪
	(d) Explain construction of panel board.	04
	(ડ) પેનલ બોર્ડ ની રચના સમજાવો.	૦૪
	OR	
	(d) Write function of lightning arrester. State types of lightning arrester	04
	(ડ) લાયટનીંગ અરેસ્ટર નું કાર્ય જણાવો. અને લાયટનીંગ અરેસ્ટર ના પ્રકાર લખો.	૦૪
Q.3	(a) Draw and explain service connection by Under-ground cable	03
પ્રશ્ન. ૩	(અ) અંડર-ગ્રાઉન્ડ કેબલ નુ સર્વિસ કનેક્શન દોરો અને સમજાવો.	૦૩
	OR	
	(a) Explain advantages of digital energy meters	03
	(અ) ડીજિટલ એનેર્જી મીટર ના ફાયદા જણાવો.	૦૩
	(b) List the components of 11 KV/ 415V pole mounted sub-station	03
	(બ) 11 KV/ 415V pole mounted સબ-સ્ટેશન ના સાધનો નુ લીસ્ટ બનાવો.	૦૩
	OR	
	(b) Explain bus-bar and bus-bar chamber in detail	03
	(બ) બસ બાર & બસબાર-ચેમ્બર સમજાવો.	૦૩
	(c) State different cable laying method. Explain any one in detail.	04
	(ક) કેબલ લેઈંગ ની વિવિધ પધ્ધતિ જણાવો. કોઈ પણ એક સમજાવો.	૦૪
	OR	
	(c) Explain precautions to be taken in cable laying in high rise building	04
	(ક) હાઈ-રાઈઝ બિલ્ડીંગ મા કેબલ લેઈંગ કરતી વખતે લેવી પડતી સાવચેતી જણાવો.	૦૪
	(d) Write a short note on distribution board system	04
	(ડ) ટુંક નોંધ- ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડ સિસ્ટમ	૦૪
	OR	
	(d) Prepare test report for electrical installation	04
	(ડ) electrical installation માટે ટેસ્ટ રીપોર્ટ બનાવો.	૦૪
Q.4	(a) Explain special requirements for electrification in hospital	03
પ્રશ્ન. ૪	(અ) હોસ્પિટલ વાયરીંગ માટે સ્પેશિયલ જરૂરિયાત જણાવો.	૦૩
	OR	
	(a) Compare residential wiring and commercial wiring	03
	(અ) સરખામણી કરો - residential વાયરીંગ & commercial વાયરીંગ.	૦૩
	(b) Explain working principle and use of ELCB	04
	(બ) ELCB નો કાર્ય સિધ્ધાંત સમજાવો.	૦૪
	OR	
	(b) Write detail specification of 1-Phase digital energy meter	04

- (બ) 1-ફેઝ ડીજીટલ એનેજ મીટર ના ડીટેલ સ્પેસીફિકેશન જણાવો. ૦૪
- (c) A three storied hostel building consists of 45 lamps, 15 Fan and 10 Five Ampere socket on each floor. 07
 Find: (1) Total load on each floor
 (2) Total load of installation.
 (3) Decide number of sub-circuit on each floor
 (4) Decide size of Mian switch.
 (5) Decide size of Sub- Mian switch on each floor
- (ક) એક ત્રણ માલ ના હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ દરેક માલપર ૪૫ લેમ્પ, ૧૫ ફેન, & ૧૦ 5amp પ્લગ સોકેટ છે ૦૭
 ઉપરોક્ત બિલ્ડીંગ માટે 1) દરેક માલ માટે કુલ ભાર
 2) બિલ્ડીંગ નો કુલ ભાર
 3) દરેક માલ માટે સબ-સર્કિટ નીસંખ્યા
 4) મેન-સ્વીચ ની સાઈઝ
 5) દરેક માલ ની સબ- મેઈન સ્વીચ સાઈઝ શોધો
- Q.5** (a) Explain about S.O.R. in detail 04
પ્રશ્ન. ૫ (અ) S.O.R વિશે સમજાવો ૦૪
- (b) What is the necessity of DG set in commercial complex ? 04
 (બ) commercial complex માં DG સેટ ની જરૂરિયાત જણાવો. ૦૪
- (c) Write short notes on MCB 03
 (ક) ટુંક નોંધ લખો- MCB ૦૩
- (d) List various safety devices used in lifts. Explain any two 03
 (ડ) લીફ્ટ મા વપરાતા સલામતી ના સાધનો લખો. કોઈ પણ બે સમજાવો. ૦૩
